# 实验二报告

学号: 2018K8009929021

姓名: 袁欣怡 箱子号: 10号

## 一、 实验任务(10%)

子任务一: 完成对寄存器堆的仿真, 观察数据在寄存器堆中的读写过程。

子任务二:通过观察同步、异步 RAM 仿真的结果,对比读写数据行为的异同。

子任务三:已有一段数字电路设计源码,但是其中有五个错误,分析并找出这些错误。

## 二、 实验设计(0%)

## 三、 实验过程 (90%)

## (一) 实验流水账

2020.9.16 23:00-24:00 完成子任务一,观察寄存器堆中数据流动的过程。

2020.9.17 13:00-16:30 完成子任务二,观察同步、异步 RAM 中数据读写行为的异同。

2020.9.17 18:30-23:00 完成子任务三,定位并修改所给源码中的五个错误。

2020.9.18 10:00-14:00 撰写、修改实验报告

## (二) 子任务一

观察数据在寄存器堆中的读写过程。

先建立一个工程,并将 regfile.v 和 rf\_tb.v 添加到工程中。



图 1 添加设计文件和仿真文件

进行仿真,观察产生的波形图。

通过读代码可以发现,向寄存器堆中赋值的行为需要在时钟上升沿才能触发,但是从寄存器堆中读取数据的行为可以发生在任何时刻,寄存器堆中的数据一旦发生变化,对应的 rdata 就会发生变化。这一点在后面的分析中有多次体现。

#### Phase0 阶段:

 


图 2 1990ns~2070ns 波形图

2030ns 之前,读 rf[0]的值始终为 0, rf[1]的值为不定值 X。尽管此时已经有 waddr 和 wdata 信号,但是因为 we 信号始终为低,所以没有向寄存器堆中赋值。

2021ns 时, we 信号拉高,但是由于赋值过程需要在时钟上升沿触发,因此 2030ns 时钟上升沿时,rf[1]的值变化为 1111ffff,此时 raddr1=1,rdata1 的值立即发生变化。Phase1 阶段:



图 3 2250ns~2290ns 波形图

2251ns 时, we 信号拉高, waddr 和 wdata 发生变化, 但是等到下一个时钟上升 沿, 即 2260ns 时, 才给 rf[10]赋值, 同时 radta1 读出的数据发生变化。后面几个时钟 周期中的操作也是类似的。

#### Phase2 阶段:

 


图 4 2520ns~2560ns 波形图

Phase2 阶段中主要是读取数据的操作,其中 rf[10], rf[11], rf[12], rf[13]在 2250ns 至 2290ns 中赋值。

## (三) 子任务二

## 1、 仿真行为对比分析

Phase0 阶段:

 


图 5 block\_ram\_top 同步 RAM 1990ns~2070ns 波形图



图 6 distributed\_ram\_top 异步 RAM 1990ns~2070ns 波形图

从波形图中可以看出,同步 RAM 和异步 RAM 都在 2030ns 时进行了读数据的操作。此后,同步 RAM 在 2040ns 和 2050ns 时读了两次数据,而异步 RAM 在 2031ns 和

2041ns 时读取数据。

从读出的数据来看,两者在 2030ns 时读出的数据均为 11223344。此后,同步 RAM 在 2040ns 读出 0,在 2050ns 时读出 11223344;异步 RAM 在 2031ns 时读出 0,在 2041ns 时读出 11223344。

从波形图中不难看出,同步 RAM 的 ip 核中,数据的读写都是同步进行的,也就是说,只有等时钟上升沿到来的时刻才会进行读写。在异步 RAM 的 ip 核中,数据的写入时同步进行的,但是数据的读出是异步进行的。体现在仿真波形上,数据11223344 都是在 2030ns 时写入 00f0 位置的,此时 00f0 中存储的数据为 11223344, 00f1中存储的数据为 0,并且 ram\_rdata 也相应发生变化。读取数据的时候,同步 RAM 中ram\_rdata 只在时钟上升沿发生变化,而异步 RAM 中 ram\_rdata 随 ram\_addr 改变而同时改变。

#### Phase1 阶段:



图 7 block\_ram\_top 同步 RAM 2245ns~2280ns 波形图



图 8 distributed\_ram\_top 异步 RAM 2245ns~2280ns 波形图

从波形可以看出,数据 0000ff00 均在 2260ns 时写入 00f0,数据 0000ff11 均在 2270ns 时写入 00f1,数据 0000ff22 均在 2280ns 时写入 00f2。在同步 RAM 中,只在时

钟上升沿时读取数据,因此 ram\_rdata 只在 2260ns、2270ns 和 2280ns 发生改变;在异步 RAM 中,可以随时读取数据,因此 2260ns 时,ram\_rdata 读取 00f0 中的数据 0000ff00, 2261ns 时 ram\_addr 变为 00f1,所以 ram\_rdata 也同时变为 0,直到 2270ns 时 00f1 被赋值,以此类推。

#### Phase2 阶段:

 


图 9 block\_ram\_top 同步 RAM 2500ns~2580ns 波形图

 


图 10 distributed\_ram\_top 异步 RAM 2500ns~2580ns 波形图

在 2050ns 时,两个 RAM 均给 00f4 赋值 0000ff44。此后 we 信号持续为低,不再写入数据。读取数据时,同步 RAM 中 ram\_rdata 只在时钟上升沿到来时发生变化,而异步 RAM 中 ram\_rdata 和 ram\_addr 同时变化。

### 2、 时序、资源占比对比分析

Q = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	<b>▶</b>   ≫	+   %							
Name	Constraints	Status	WNS	TNS	WHS	THS	TPWS	Total Power	Failed Routes
√ ✓ synth_1 (active)	constrs_1	synth_design Complete!							
✓ impl_1	constrs_1	route_design Complete!	0.802	0.000	0.310	0.000	0.000	0.155	(

图 11 同步 RAM 时序结果

 


图 12 同步 RAM 资源利用率

 


图 13 异步 RAM 时序结果

 


图 14 异步 RAM 资源利用率

同步 RAM 的 WNS 和 TNS 值均为非负数,表示时序满足极好;异步 RAM 中 WNS 和 TNS 为负数,但 WNS 违约不超过 300ps,表示时序满足较好。

资源利用率异步 RAM 明显大于同步 RAM, 且进行综合时也明显感觉异步 RAM 所用时间特别长,可见异步 RAM 占用的资源多得多。

#### 3、 总结

综上所述,同步 RAM 和异步 RAM 读写方式不同,可以在不同的地方发挥作用,但是异步 RAM 所需要的资源比同步 RAM 多得多,因此,当可以利用的资源受限时,应优先考虑使用同步 RAM。

## (四) 子任务三

- 1、 错误 1: 信号为 "Z"
- (1) 错误现象

信号 num\_csn 持续为 Z

(2) 分析定位过程

猜测此错误可能因为此信号在模块调用时没有与接口相连,导致没有成功赋值。在查看波形图、向波形图中添加信号时,发现一个名为 num\_scn 的未知信号, 因而怀疑因为拼写错误导致出错。

(3) 错误原因

赋值时拼写错误。

(4) 修正效果

将 num\_scn 修改为 num\_csn。

(5) 归纳总结(可选)

在向波形图中添加信号时,可以先检查一下最下面的几个信号,如果出现不是 自己定义的信号,则说明代码中出现了拼写错误,需要首先改正。

- 2、 错误 2: 信号为 "X"
- (1) 错误现象

信号 show\_data 和 show\_data\_r 持续为 X。

(2) 分析定位过程

因为这两个信号都是 reg 类型的信号, 所以怀疑它们未被赋值。

(3) 错误原因

误将被 show\_data 赋值的语句注释掉了。

(4) 修正效果

将 show\_data<=~switch 语句恢复到原程序中。

#### (5) 归纳总结(可选)

有时调试的时候可能会将一些语句注释掉,调试完成之后一定要记得检查有没 有恢复所有被注释掉的语句。

#### 3、 错误3:波形停止

(1) 错误现象

波形在 710ns 时停止。

#### (2) 分析定位过程

波形停止很有可能是因为循环赋值导致的,因此检查波形图中有没有产生环路。

#### (3) 错误原因

nxt\_a\_g 和 keep\_a\_g 两个信号形成环路。

#### (4) 修正效果

通过分析需要实现的功能发现 keep\_a\_g 信号不必要存在,因此删除该信号。修 改环路后各信号均有正常波形,且可以跑完整个仿真。

### (5) 归纳总结(可选)

在设计电路时,需要先想好各个信号的功能和它们之间的赋值关系再开始写, 否则很容易产生环。

#### 4、 错误 4: 越沿采样

(1) 错误现象

信号 prev\_data 恒为 0,没有发生过变化。

#### (2) 分析定位过程

从代码中可以得知,当 show\_data 和 show\_data\_r 不相等的时候,将 show\_data\_r 的值赋给 prev\_data。但是这一赋值行为似乎始终没有发生,推断 可能是判定条件出现问题,因而发现 show\_data\_r 赋值的时候出现越沿采样。

#### (3) 错误原因

给信号 show\_data\_r 赋值时越沿采样。

#### (4) 修正效果

修正后 prev\_data 的值正常。

#### (5) 归纳总结(可选)

在 always 块内赋值时,始终采取非阻塞赋值<=,防止出现越沿采样的情况。

#### 5、 错误5:波形怪异

#### (1) 错误现象

当 show\_data=6 的时候, num\_a\_g 的值没有更新。

#### (2) 分析定位过程

检查 num\_a\_g 的赋值语句,因而找到 nxt\_a\_g 信号的赋值语句,于是发现没有考虑 show\_data=6 的情况。

#### (3) 错误原因

信号 nxt\_a\_g 的赋值语句中没有考虑到 show\_data=6 的情况。

#### (4) 修正效果

修正后波形正常。

## (5) 归纳总结(可选)

在分类讨论的时候要做到不重不漏。

### 6、 修改后结果

 


图 15 debug 后仿真波形

## 四、 实验总结(可选)

通过本次实验,了解了 reg\_file 的运行方式,同步异步 RAM 的区别和读写方式,还锻炼了在代码中寻找错误的能力。